


# Elektrický obvod

- **Elektrický obvod** je propojení částí, kterými může procházet elektrický proud.
- Aby proud tekł, obvod musí být **uzavřený** (vytváří kruh).


## Části obvodu

| Část             | K čemu slouží        | Příklady                     |
|------------------|----------------------|------------------------------|
| zdroj            | dodává proud         | baterie, zásuvka, akumulátor |
| vodič            | spojuje části        | měděný drát, kabel           |
| spotřebič        | spotřebovává energii | žárovka, motor, topení       |
| vypínač (spínač) | otevívá/zavírá obvod | vypínač světla               |

## Schematické značky

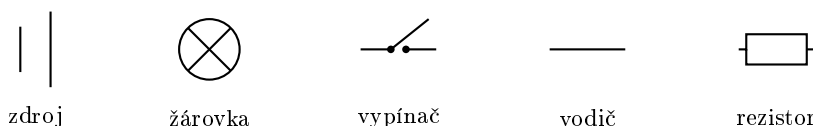

## Jednoduchý obvod

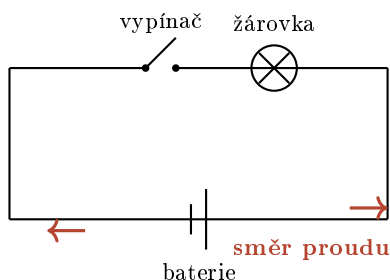

## Otevřený a uzavřený obvod

- **Uzavřený obvod** – vypínač zapnutý → proud teče → žárovka svítí.
- **Otevřený obvod** – vypínač vypnutý → proud neteče → žárovka nesvítí.

## Zapojení žárovek

- **Sériové** (za sebou) – proud teče přes všechny postupně. Když se jedna přeruší, ostatní zhasnou. Žárovky svítí slaběji.
- **Paralelní** (vedle sebe) – každá žárovka má svou větev. Když se jedna přeruší, ostatní svítí dál. Každá svítí naplno.