Zkrat

- **Zkrat** = vodič přímo spojí oba póly zdroje **bez spotřebiče**.
- Obvodem teče **velmi velký proud**, který může způsobit požár.
- Vzniká hlavně při poškození izolace nebo špatném zapojení.

Co se při zkratu děje

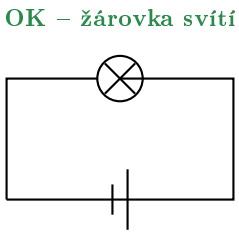

normální obvod

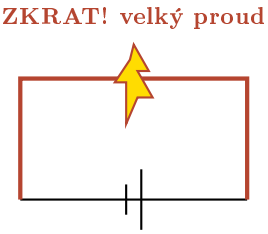

chybí spotřebič

Důsledky zkratu

- Vodič se silně **zahřívá** – může roztavit izolaci.
- Hrozí **požár**.
- Zdroj se může **poškodit** (baterie se vybije, akumulátor zničí).
- Při dotyku člověka – riziko **úrazu elektřinou**.

Časté příčiny zkratu

- Poškozená izolace kabelu (prasklá guma, nahnilý drát).
- Špatné zapojení – holé dráty se dotýkají.
- Voda v zásuvce (voda vede proud).
- Nesprávně připojená žárovka nebo zástrčka.

Ochrana proti zkratu

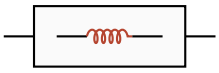

tenký drátek se přepálí

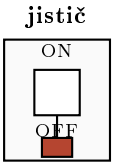

automaticky vypne

- **Pojistka** – obsahuje tenký drátek. Při zkratu se přepálí a obvod přeruší.
- **Jistič** – moderní ochrana. Při zkratu sám vypne, dá se zase zapnout.
- Najdeš je v **rozvodné skříni** každého domu nebo bytu.