
Elektrický obvod

- **Elektrický obvod** je propojení částí, kterými může procházet elektrický proud.
- Aby proud tekl, obvod musí být **uzavřený** (vytváří kruh).


Části obvodu

Část	K čemu slouží	Příklady
zdroj	dodává proud	baterie, zásuvka, akumulátor
vodič	spojuje části	měděný drát, kabel
spotřebič	spotřebovává energii	žárovka, motor, topení
vypínač (spínač)	otevírá/zavírá obvod	vypínač světla

Schematické značky

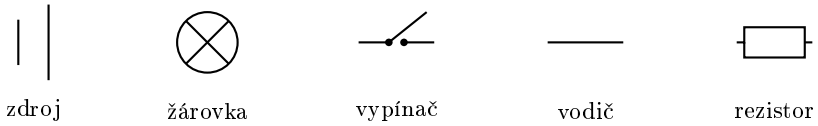

Jednoduchý obvod

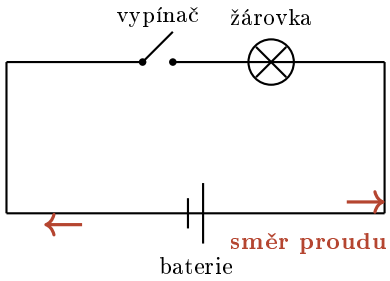

Otevřený a uzavřený obvod

- **Uzavřený obvod** – vypínač zapnutý → proud teče → žárovka svítí.
- **Otevřený obvod** – vypínač vypnutý → proud neteče → žárovka nesvítí.

Zapojení žárovek

- **Sériové** (za sebou) – proud teče přes všechny postupně. Když se jedna přeruší, ostatní zhasnou. Žárovky svítí slaběji.
- **Paralelní** (vedle sebe) – každá žárovka má svou větev. Když se jedna přeruší, ostatní svítí dál. Každá svítí naplno.